



МК338

Программируемый модуль 4-х канального дистанционного управления по ИК каналу

<http://www.masterkit.ru>

Поставщик: ООО «ПА Контракт электроника».
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1.
Тел. (495) 741-77-24. E-mail: info@contrel.ru

Данный комплект представляет собой полный аналог набора МК324 с разницей лишь в использовании ИК канала для передачи данных, в котором также предусмотрено десять независимых режимов работы:

1. Кодер-декодер
2. Триггер 1
3. Триггер 2
4. Двухразрядный счетчик
5. Таймер
6. Мотор
7. Бегущие огни
8. Четырехразрядный счетчик
9. Центральный замок
10. Программирование брелоков (максимально 50 шт.)

Программирование системы осуществляется непосредственно с пульта ДУ и сводится к выбору в меню одного из режимов работы. После выполненной процедуры, система полностью готова к работе и необходимо лишь подключить модуль приемника к другим устройствам. Подключение исполнительных устройств может производиться как по логическим уровням (изначальная установка), так и по отрицательной полярности с открытым коллектором NPN.

Устройство можно использовать как для управления электробытовыми приборами (жалюзи, кондиционеры, электровентиляторы, автоматические ворота, игрушки и т.д.), так и в охранных системах или системах доступа.

Устройство дистанционного управления представляет собой комплект из четырехкнопочного передатчика, сделанного в виде брелока размером 58,5x35,5, на верхней панели которого находятся 4 кнопки управления, соответствующие 4-м каналам, а также приемника, размером 30x10 мм. Отсчет номера канала на брелоке производится слева направо: 1-2-3-4 (обозначено на кнопках). Дальность действия в условиях прямой видимости составляет порядка 7 м и может изменяться в зависимости от местонахождения ИК приемника и наличия помех от источников искусственного освещения. В небольших замкнутых помещениях угол обзора может достигать до 360 градусов, за счет отражения сигнала от стен. При желании фотоприемник от платы можно разнести, сделав распайку экранированным кабелем. Для удобства крепления фотоприемника к стене или другим предметам, достаточно на обратную сторону приклеить двусторонний скотч. Внешняя часть фотоэлемента с выпуклой формой должна находиться в прямой видимости от пульта управления!

Технические характеристики:

Передатчик:

Напряжение питания, В	12 (23A12V)
Ток потребления, мА	7
Частота модуляции, кГц	36
Передача кода	ШИМ 16 бит
Габаритные размеры, мм	58,5x35,5

Приемник:

Напряжение питания, В	5
-----------------------	---

Ток потребления, мА	5
Макс. нагрузка выходов, мА	15
Макс. нагрузка выходов (NPN), мА	150
Частота модуляции, кГц	36
Количество комбинаций кода	65536
Дальность (прямая видимость), м	7
Габаритные размеры, мм	30x10

Общий вид устройства показан на рис.1,

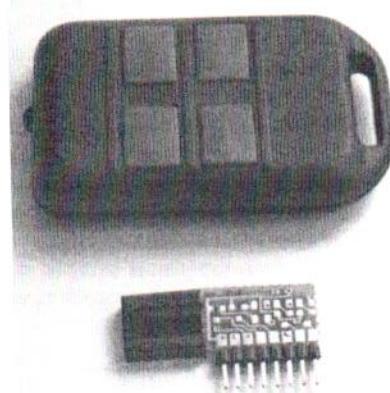


Рис.1 Общий вид приемника и передатчика

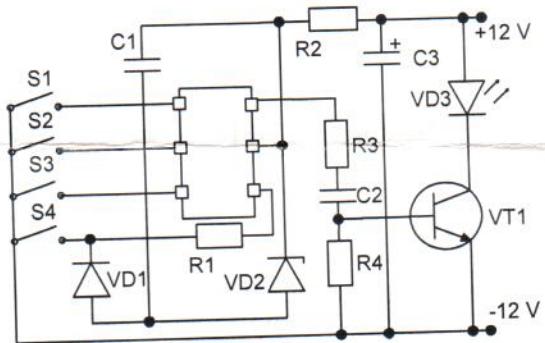


Рис.2 Схема электрическая принципиальная передатчика

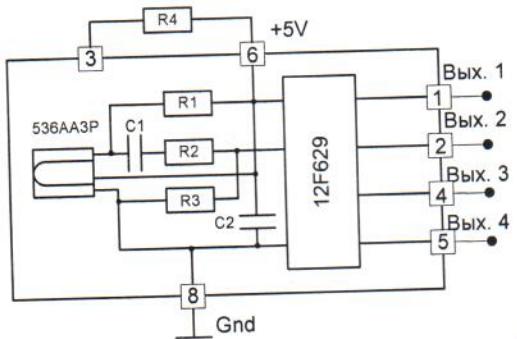


Рис.3 Схема электрическая принципиальная приемника


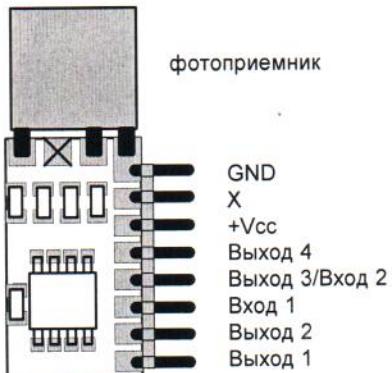


Рис.4 Цоколевка приемника

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ПРИЕМНИКА

Внимание! Вход в режим программирования возможен только с брелока (Master), который прилагается в комплекте с модулем.

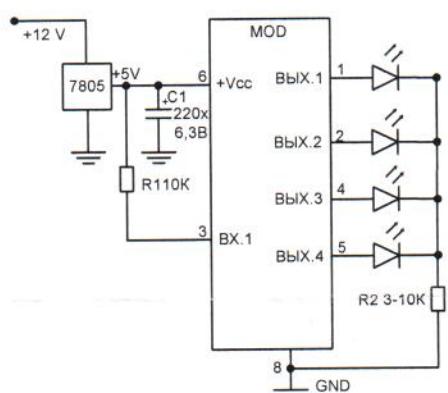Перед началом программирования модуля, в первую очередь, необходимо подключить его по следующей схеме:



Для этого потребуется четыре светодиода и два резистора (3...10кΩ), один из которых определяет яркость свечения светодиодов и одновременно, ограничивает нагрузку выходов модуля. После того, как схема собрана, процедура программирования начинается со следующих действий:

- Одновременно нажать 1, 2, и 4 кнопки брелока и, удерживая их, включить питание модуля приемника. После того, как загорятся все светодиоды, а затем погаснут, отпустить кнопки. Признаком входа в режим программирования будет свидетельствовать тройной цикл «бегущего огня».
- В дальнейшем, выбор требуемого рабочего режима всей системы определяется количеством нажатий первой кнопки передатчика, что, в свою очередь, будет подтверждаться светодиодом, подключенного к первому выходу модуля. Четвертой кнопкой передатчика осуществляется фиксация выбранного режима, после чего модуль полностью готов к работе.

В нижеприведенной таблице показаны основные параметры по программированию режимов модуля.

Режимы	Кн 1	Кн 2	Кн 3	Кн 4
Кодер-декодер	1			◆
Триггер 1	2			◆
Триггер 2	3			◆
Двухразрядный счетчик	4			◆
Таймер	5	Мин	Сек	◆
Мотор	6			◆
Бегущие огни	7			◆
Четырехразрядный счетчик	8			◆
Центральный замок	9			◆
Программирование брелоков*	10	◆		◆

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе и установке режима обязательно необходимо зафиксировать его, нажав кн. 4.

При удержании кнопок 2 или 3 в пятом режиме программирования, устанавливается время таймера, сигнализируемое миганиями светодиодов на вых.2 и 4.

Общее время таймера можно установить до 60 минут.

*Выбором функции программирования 10-го режима будет свидетельствовать непрерывное свечение всех контрольных светодиодов (КС).

Перед процедурой записи новых пультов, необходимо обнулить память нажатием 2-ой кнопки Master брелока, что подтвердится кратковременным миганием КС, после чего на новом пульте следует нажать 1-ую кнопку с удержанием до момента подтверждения короткой вспышки КС. После подтверждения светодиодов, таким же образом можно программировать и остальные пульты (максимально 50 шт.). После окончания программирования необходимо зафиксировать программу кнопкой 4 «Master»-брелока.

<http://www.masterkit.ru>

РЕЖИМЫ РАБОТЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Кодер-декодер

Режим четырехкомандной системы управления с возможностью одновременной передачи до четырех команд. Является одним из наиболее универсальных и распространенных режимов, т.к. выходы модуля полностью дублируют состояние команд брелока-передатчика. На рис.6

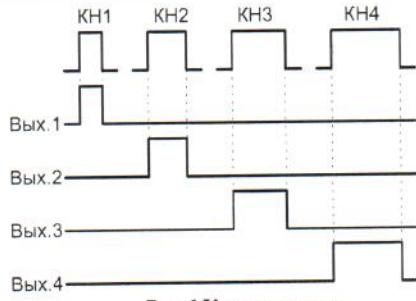


Рис.6 Кодер-декодер

можно увидеть временной интервал активных уровней модуля, при соответствующей передаче команд брелока-передатчика. Типовая схема включения приемника отображена на рис.7 и, в дальнейшем, будет идентична для некоторых последующих

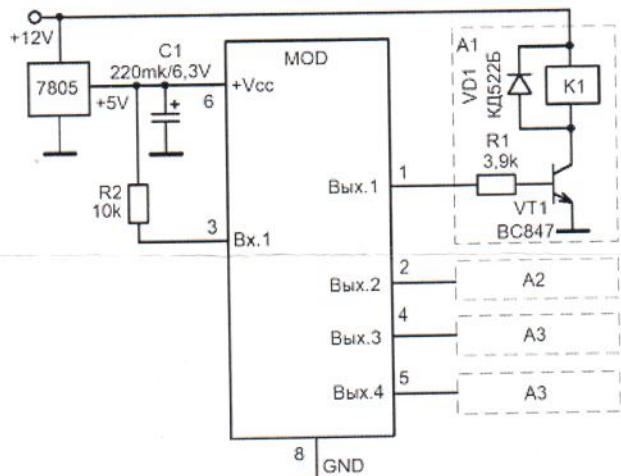


Рис.7 Типовая схема включения приемника

режимов работы. В данной конфигурации модуля управление исполнительными устройствами (K1-K4) осуществляется непосредственно логическими уровнями, из-за чего и возникает необходимость в использовании внешних силовых ключей (VT1-VT4) с резисторами развязки (R1-R4).

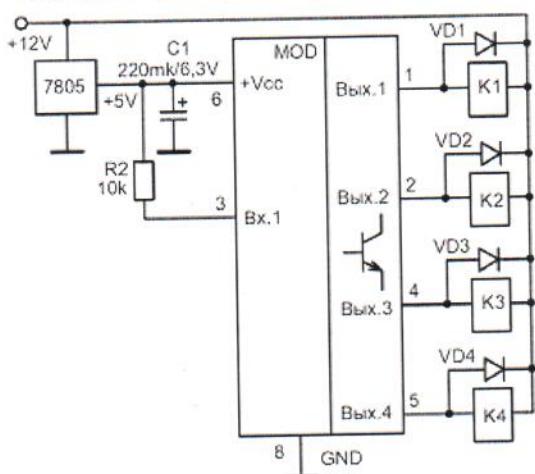


Рис.8 Схема включения приемника с открытым коллектором

Вариант включения приемника с открытым коллектором (рис.8) требует дополнительных доработок, а именно, установки выше описанных силовых ключей непосредственно на сам модуль. Транзисторы BC847 в корпусе SOT23 и чип резисторы (размер 0805) номиналом 3,9кОм впаиваются с обратной стороны платы (рис.9) для тех выходов, которые будут задействоваться. Контактный разъем, в случае использования открытого коллектора, следует перепаять на обратную сторону печатной платы. Цоколевка модуля при этом не меняется.

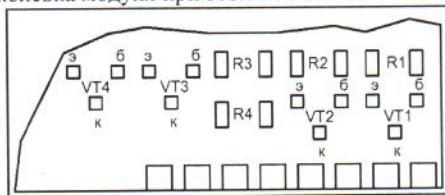


Рис.9 Расположение дополнительных элементов

2. Триггер 1

Режим модуля, в котором на всех выходах (независимо друг от друга) уровни логической единицы могут удерживаться и переключаться в изначальное состояние только по приходу следующих команд с брелока-передатчика. Диаграмма работы для данного режима приведена на рис.10 и показывает состояние всех выходов в момент переключения триггеров на высокий уровень при последовательной передаче команд. Схема включения 2-го режима аналогична типовой схеме (рис.7, рис.8).

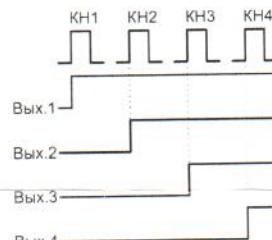


Рис.10 Триггер 1

3. Триггер 2

Вариант триггера, в котором фиксация логических уровней возможна только на одном из выходов приемника, т.к. принцип работы данного режима основан на показаниях последней команды, переданной с пульта ДУ. Исключением является лишь повторная передача последней команды, которая приводит триггер в нулевое состояние. На рис.11 показана диаграмма работы для всех выходов приемника при последовательной передаче команд. Схема включения 3-го режима аналогична типовой схеме (рис.7, рис.8).

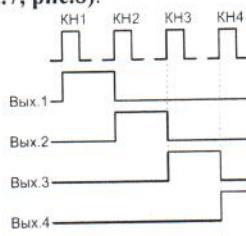


Рис.11 Триггер 2

4. Двухразрядный счетчик

В данном режиме модуль работает как два независимых двухразрядных счетчика, выходы которых, согласно таблице, изменяют свои показания в зависимости от перебора команд каждой пары кнопок брелока-передатчика. Изначальная установка первого счетчика (вых.1, вых.2) в момент включения питания может иметь два варианта состояния логических уровней (высокое и низкое). Условием выбора для одного из двух вариантов является Bx.1, который подключается к земле или остается в подвешенном состоянии (изначальная

< Кн 1 Кн 2 >			
Вых.1	0	1	0
Вых.2	0	0	1
< Кн 3 Кн 4 >			
Вых.3	0	1	0
Вых.4	0	0	1

установка). Второй счетчик (вых.3, вых.4) в момент включения питания, независимо от условий входа 1, всегда выдает низкий логический уровень.

Оба счетчика можно использовать для управления двумя дешифраторами 2x4 или в устройствах, где может пригодиться данный режим. Например, без особых усложнений, можно получить готовую схему устройства дистанционного управления люстры с вентилятором, где выходы первого счетчика поддерживают функцию регулировки яркости, а выходы второго – скорость вращения электродвигателя. Электрическая принципиальная схема модуля управления люстры показана на рис.12.

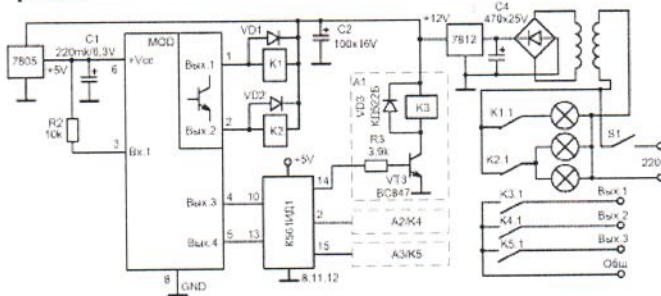


Рис.12

Применение дополнительной микросхемы дешифратора 2x4 на выходах второго счетчика имеет смысл в том случае, если есть необходимость полной регулировки скорости вращения электродвигателя. В другом варианте схемы можно отказаться от дешифратора, но это приведет к ограничению регулировки вращения. В любом случае, в первую очередь необходимо учитывать особенности переключателя управления вентилятором и, в дальнейшем, использовать возможности второго счетчика.

5. Таймер

Программируемый таймер, время работы которого определяется в меню программирования модуля и имеет диапазон времени от 1 секунды до 60 минут. Запуск отсчета возможен на одном или до трех выходов модуля одновременно, с условием, если команды с пульта передатчика были переданы так же синхронно. Последовательная передача команд для всех выходов модуля невозможна, т.к. таймер является одним для всех выходов, и в момент его работы, выходы модуля формируют логические уровни только последних переданных команд с передатчика. Прерывание работы таймера с пульта ДУ полностью исключено, но в случае необходимости, допускается остановка по внешнему входу модуля (Вх.1) низким логическим уровнем. Схема включения таймера аналогична типовой схеме (рис.7, рис.8).

6. Мотор

Режим управления электродвигателем, с помощью которого можно обеспечить дистанционный контроль любых механизмов, содержащих не более одного электропривода. В основу работы данного режима заложены такие функции, как: автоматический запуск (кн.1, кн.4); ручная корректировка (кн.2, кн.3); экстренная остановка (кн.1, кн.4), а также остановка двигателя по внешним датчикам в обоих направлениях движения (S1, S2).

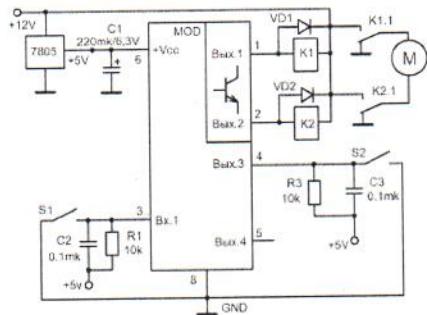


Рис.13

Схема включения модуля с открытым коллектором показана на рис.13 и имеет законченный вариант для модернизации

автоматических ворот, жалюзи, рольставен и других подобных механизмов. Внешними датчиками могут служить всевозможные концевые выключатели и герконы, основной задачей которых является остановка двигателя в крайних точках открывания или закрывания ворот.

7. Бегущие огни

В седьмой режим работы модуля заложено три наиболее распространенных варианта световых эффектов, таких как: «бегущий огонь», «бегущая тень» и «перемигивание». Для каждого из вариантов «огней» показаны таблицы истинности.

Команды брелока-передатчика в данном случае имеют следующие функции управления:

- 1 кн – включение/выключение режима;
- 2 кн – увеличение скорости;
- 3 кн – уменьшение скорости;
- 4 кн – выбор типа эффектов.

Принципиальная электрическая схема режима «Бегущие огни» аналогична типовой схеме (рис.7, рис.8).

8. Четырехразрядный счетчик

Режим модуля, выходы которого, согласно таблице, формируют логические уровни стандартного четырехразрядного счетчика путем перебора команд с пульта ДУ:

- 1 кн – переключение счетчика (max);
- 2 кн – переключение счетчика («+»);
- 3 кн – переключение счетчика («-»);
- 4 кн – переключение счетчика (min).

Переключение счетчика в (max) означает переход его состояния в нижнюю позицию таблицы, (min) – в верхнюю, а («+») или («-») – переключает на одну строчку вверх или вниз соответственно.

Четырехразрядный счетчик, в первую очередь, может быть пригоден для использования в 16-ти канальном коммутаторе, с применением дополнительного дешифратора 4x16 (рис.14), а также для устройств, где может понадобиться данный режим.

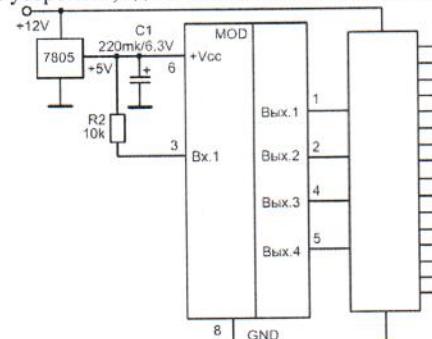


Рис.14

9. Центральный замок

Работает по принципу интерфейса центрального замка большинства автомобилей, в которых применяются электрические приводы дверей. По приходу команд с пульта ДУ, (кн.1 или кн.2) соответствующие выходы модуля (1 или 2) выдают импульсы логической единицы длительностью 0,7 секунды для открывания или закрывания дверей. Также имеется возможность управления центральным замком и с самого модуля по внешним входам (1 и 2) низким логическим уровнем.

Схема включения 9-го режима аналогична рис.13.